
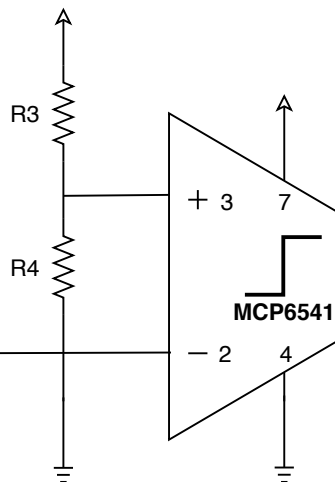



Hands-on 1

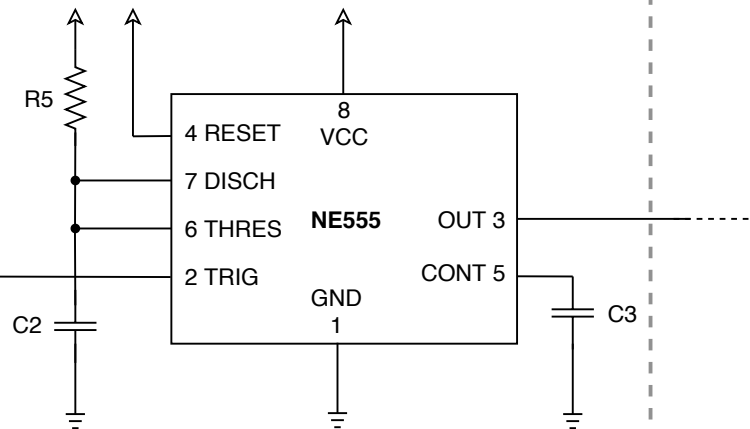


Circuit 1 : Comparateur



Circuit 2 : 555 monostable

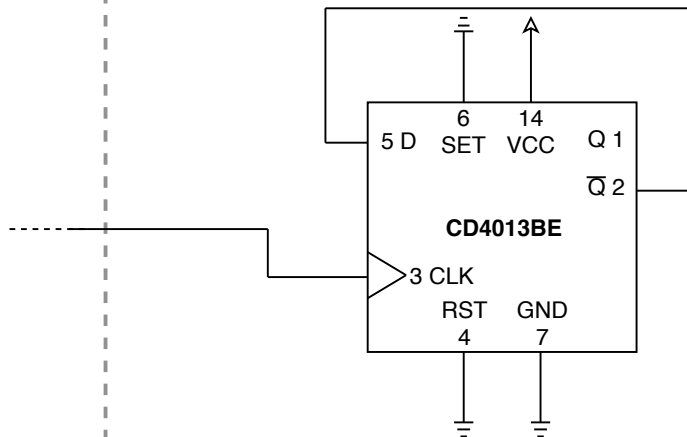

Circuit 3 : D-Flip-flop

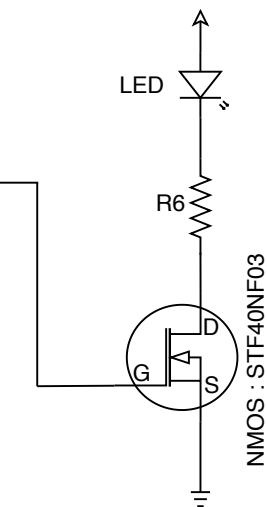

Circuit 4 : Interrupteur